

Multi-Cycle MIPS Processor 实验报告

16307130194 陈中钰

16 级 计算机科学技术学院

Contents

| | | |
|---|------|----|
| 1 | 总体状况 | 2 |
| 2 | 显示实现 | 4 |
| 3 | 模块实现 | 8 |
| 4 | 仿真实现 | 11 |
| 5 | 性能分析 | 13 |
| 6 | 实验感想 | 14 |

1 总体状况

1.1 多周期 MIPS 处理器

单周期处理器在一个周期内执行一条完整的指令，结构易于解释且控制单元简单，不需要其他非体系结构状态，但是在任一时刻，处理器中只有部分元件处于使用中的状态，而大部分的元件在静止中，加上时钟周期是由最慢的指令决定的，因此在执行其他指令的时候，还存在一段时间是所有元件都在静止的，这极大地限制了处理器的效率。此外单周期处理器使用了 3 个加法器、指令存储器和数据存储器分离，过于冗余。

因此有了多周期处理器，通过往处理器中**添加寄存器**，用于储存中间量，以此把处理器划分为多个部分，同时把各个指令分解为多个短步骤，指令运行会更加高效、紧凑。同时还复用**单个 ALU**，**合并指令**、**数据存储器**。此外，还需要**设计 FSM**来控制每条指令各部分的运行顺序。

1.2 指令集

1. 书中结构已包含的指令：add, sub, and, or, slt, sw, lw, beq
2. 书中添加的指令：addi, j
3. **要求以外添加指令：bne, nop, andi, ori, slti, xor, xori, nor, sll, srl, sra, jal, lui**
(以上指令的实现完全按照 MIPS 指令集文档中的格式，故不再附上指令格式要求。)

1.3 规格

regfile: 32bit*32

RAM: 32bit*64

1.4 实现功能（均已展示）（会在仿真中对部分功能进行验证）

1. 可以屏蔽时钟，实现**暂停功能**（stop）
2. 可在暂停的情况下，实现**单条指令运行功能**（next）
3. 可以使**各个寄存器、regfile、memory 同步归零**（reset）
4. 可以通过 16 个 LED 灯、8 个 7 段数码，**直观地查看**电路中各个模块**所有的值**

1.5 总体结构

1. 代码结构



Figure 1 总体代码结构

其中，top 为顶层文件，分为 MIPS、MEMORY、显示模块三个部分。而 testbench 为处理器的仿真文件。

2. 硬件结构

由于额外添加了 j, addi, bne, nop, andi, ori, slti, xor, xori, nor, sll, srl, sra, jal, lui 共 15 条指令，在要求的基础上，增加、拓宽了一些控制信号，在后面会详细介绍。

3. FSM 结构

由于多支持了 15 条指令，因此在原来的基础上把 state 从 11 种增加到 19 种。在后面会详细介绍。

1.6 测试代码

位于 MIPS_multi_cycle_32bit\MIPS_multi_cycle_32bit.srcs\test_files\ 文件夹中，含有 memfile6（含有所有指令）、sumfile0（1~100 的求和）、sortfile0（插入排序）共 3 份测试代码。每份测试代码有 .dat、.txt 为后缀的两份同名文件。其中，.dat 为十六进制代码，用于输入单周期处理器中运行；而 .txt 文件为完整的代码说明，含有汇编代码、代码描述、地址、十六进制码等内容，方便检验代码、处理器的正确性。

此外，由于合并了指令、数据存储器，因此原来的更改了低位数据内容的指令会覆盖指令代码，于是要把数据存取的位置改到程序指令的后面，以免影响指令的存储。

| | # | Assembly | Description | Address | Machine | Binary |
|----|------|--------------------|---------------|---------|----------|--------------|
| 1 | main | addi \$t0, \$0, 80 | # t0=160=0xa0 | 0 | 200600a0 | |
| 2 | | addi \$t1, \$0, 8 | # t1=8 | 4 | 20010008 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | addi \$8, \$0, 8 | # \$8=8 | 8 | 20080008 | |
| 6 | | sw \$8, 0(\$t0) | # [160] = 8 | c | acc80000 | 101011 00110 |
| 7 | | addi \$8, \$0, 4 | # \$8=4 | 10 | 20080004 | |
| 8 | | sw \$8, 4(\$t0) | # [164] = 4 | 14 | acc80004 | |
| 9 | | addi \$8, \$0, 2 | # \$8=2 | 18 | 20080002 | |
| 10 | | sw \$8, 8(\$t0) | # [168] = 2 | 1c | acc80008 | |
| 11 | | addi \$8, \$0, 7 | # \$8=7 | 20 | 20080007 | |
| 12 | | sw \$8, 12(\$t0) | # [172] = 7 | 24 | acc8000c | |
| 13 | | addi \$8, \$0, 3 | # \$8=3 | 28 | 20080003 | |
| 14 | | sw \$8, 16(\$t0) | # [176] = 3 | 2c | acc80010 | |

Figure 2 sortfile0.txt 部分示例

| | |
|---|----------|
| 1 | 200600a0 |
| 2 | 20010008 |
| 3 | 20080008 |
| 4 | acc80000 |
| 5 | 20080004 |
| 6 | acc80004 |
| 7 | 20080002 |
| 8 | acc80008 |
| 9 | ~~~~~ |

Figure 3 sortfile.dat 部分示例

1.7 文件读入地址修改（以下文件均可在 test_files 文件夹中可以找到）

在 mem 模块，需把如下两行地址修改为待执行代码文件的实际地址。

```

35      //initialize instr memory
36      initial
37      $readmemh("C:/Users/ECHOES/Desktop/multi_cycle_pj/MIPS_
38
39      //read data
40      assign readdata=RAM[memadr[31:2]];
41
42      //reset instr memory
43      always@(posedge clk)
44      if(reset)
45      $readmemh("C:/Users/ECHOES/Desktop/multi_cycle_pj/M

```

在 regfile 模块，需要把如下地址修改为 emptyreg.dat（在 test_files 文件夹中）的实际地址。

```

40      T
41      always@(posedge clk)
42      if(reset)
43      $readmemh("C:/Users/ECHOES/Desktop/multi_cy
44

```

2 显示实现

（代码实现请看工程文件，在此不展示）

2.1 disdiv

这是用于七段数码管扫描显示用的分频模块。在每次 input clk 的上升沿时，对 reg 向量 q 进行+1 的操作，另外把 q[x] 赋值给 output clk。其中，如果 x 越大则 output clk 的频率越小，而 x 越小则频率越大、越接近 input clk 的频率。

由于开发板在任意时刻，只能显示一个 7 段数码，故需要利用人的视觉残留，在适当的频率下使每个 7 段数码轮流显示其对应值，可以产生 8 个 7 段数码同时显示的效果。在这里取 x=17，能稳定显示数字。如果 x 偏大则频率过小，会看到 8 个 7 段数码轮流显示，如果 x 偏小则频率过高，会导致明暗不一、闪烁、部分不显示、显示错误数字等错觉。

2.2 display

传入一个 4bit 的数 T。如控制 s 为 1，则将 T 转化为十六进制（0~F）的 7 段数码显示，并记录在 7bit 的 C 中；如 s 为 0，则转化为 - 符号进行显示。

2.3 top（用于显示的部分）及约束文件

2.3.1 输入及调控

1. next-SW[15]：在暂停的情况下，上升沿时，运行到下一条指令；stop-SW[14]：为 1 时，屏蔽时钟，暂停。通过把输入 MEM 和 MIPS 的 clk 信号修饰为 next|((~stop)&clk)来实现。

2. **lightsrc-SW[13]** : 由于 controller 的输出信号很重要, 因此用 LED 灯输出。但信号宽度超过了 16, 因此加入 1 位的信号来确定显示前半部分/后半部分的控制信号。
3. **reset-SW[12]** : 为 1 时, 寄存器、mem、regfile 同步归零
4. 输出模块选择 SW[9:6] + 输出值选择 SW[5:0] : 控制 8 个 7 段数码管, 按照对应数据所需位数输出对应的十六进制值, 多余的位输出 - 符号。其他没有对应的, 则输出 8 个 - 符号。
5. **clk-CLK100MHZ** : 输入时钟, 用分频模块产生其他所需频率的时钟

 


Figure 4 7 段数码管显示示例

2.3.2 输出及显示机制

1. **discu[15:0]-LED[15:0]** : 由于 controller 的输出的调控信号很重要, 且大部分位长为 1, 所以用 LED 灯显示。根据 lightsrc 信号来决定输出前半/后半部分的信号。

| light src | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------|------|---------|----------|-------|---------|--------|---|---------|---|-------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 0 | | alusrca | branch | iord | mentore | regdst | | alusrcb | | pcsrc | | aluop | extend | | extsrc | |
| 1 | next | stop | lightsrc | reset | clk | | | pcen | | | alucontrol | memwrite | memwrite | irwwrite | regwrite | |

Figure 5 LED 显示对应关系

2. **C[6:0]** : 在某一时刻需要输出的 1 个 7 段数码数字
3. **AN[7:0]** : 指定 8 个中需要点亮的 7 段数字
4. **8 个 7 段数码管取值机制** : 把选择显示模块的 SW[9:6]、选择显示值的 SW[5:0] 传入到 MIPS 中的各个模块、mem 模块, 同时向上述模块各传入一对输出值 tx[31:0]、disopx[7:0] 值, 通过 SW 来选择要显示的数据, 并加载到 tx 值中, 而 disop 则

记录要显示的位数（0~8 位）。最后在 top 模块中，按照 SW 值，选取最终要显示的 tx、disopx 值，并传给 top 模块中的 T、disop。另外，SW 产生的多余的选项，则对 T、disop 传入 0 值，也就是显示 0 位数。**以上内容均通过嵌套的 case 语句来实现。（由于按照模块来划分，因此部分数值是有重复的、有分割的，虽然有些冗余，但是能方便对应某一模块来查看其全部输入输出值，易于 debug）**

5. **8 个 7 段数码管显示机制**：把 32bit 的 T 分成 8 个十六进制数，分别用 display 模块进行转换，并记录到 C0~C7 中，多余的位会被转化为 - 符号。接着采用合适的频率，扫描显示 8 个数码管，最终会显示出对应的 8 个数字。

| SW[9:6] | 模块 | SW[5:0] | 值 | 十六进制位数（0~8 位） |
|---------|------------------------|---------|--------------|---------------|
| 0000 | FSM | 000000 | state | 2 |
| | | 000001 | nextstate | 2 |
| | | else | 0 | 0 |
| 0001 | PC | 000000 | pc | 8 |
| | | 000001 | pcnext | 8 |
| | | 000010 | pcen | 1 |
| | | 000011 | aluresult | 8 |
| | | 000100 | aluout | 8 |
| | | 000101 | pcjump | 8 |
| | | 000110 | pcsrc | 1 |
| | | else | 0 | 0 |
| 0010 | adr mux2 | 000000 | pc[7:2] | 2 |
| | | 000001 | aluout | 8 |
| | | 000010 | iord | 1 |
| | | 000011 | adr | 8 |
| | | else | 0 | 0 |
| 0011 | instr reg | 000000 | irwrite | 1 |
| | | 000001 | readdate | 8 |
| | | 000010 | instr | 8 |
| | | else | 0 | 0 |
| 0100 | data reg, op, funct | 000000 | readdate | 8 |
| | | 000001 | data | 8 |
| | | 000010 | op | 2 |
| | | 000011 | funct | 2 |
| | | else | 0 | 0 |
| 0101 | writereg mux3 | 000000 | instr[20:16] | 2 |
| | | 000001 | instr[15:11] | 2 |
| | | 000010 | 5'b11111 | 2 |
| | | 000011 | regdst | 1 |
| | | 000100 | writereg | 2 |
| | | else | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|--------------------|-------------------|--------------|---|
| 0110 | writedata3 mux2 | 000000 | aluout | 8 |
| | | 000001 | data | 8 |
| | | 000010 | memtoreg | 1 |
| | | 000011 | writedata3 | 8 |
| | | else | 0 | 0 |
| 0111 | reg | 000000 | instr[25:21] | 2 |
| | | 000001 | instr[20:16] | 2 |
| | | 000010 | writereg | 2 |
| | | 000011 | writedata3 | 2 |
| | | 000100 | regwrite | 1 |
| | | 000101 | regout1 | 8 |
| | | 000110 | regout2 | 8 |
| | | 000111 | regouta | 8 |
| | | 001000 | regoutb | 8 |
| | | 001001 | writedata | 8 |
| | | else | 0 | 0 |
| 1000 | regfile | 000000~ 011111 | rf[SW[4:0]] | 8 |
| | | else | 0 | 0 |
| | | | | |
| 1001 | signext | 000000 | instr[15:0] | 4 |
| | | 000001 | instr[10:6] | 2 |
| | | 000010 | extsrc | 1 |
| | | 000011 | extend | 1 |
| | | 000100 | signimm | 8 |
| | | 000101 | signimmsh | 8 |
| | | else | 0 | 0 |
| 1010 | ALU | 000000 | pc | 8 |
| | | 000001 | regouta | 8 |
| | | 000010 | 16 | 8 |
| | | 000011 | signimm | 8 |
| | | 000100 | alusrca | 1 |
| | | 000101 | srca | 8 |
| | | 000110 | regoutb | 8 |
| | | 000111 | 4 | 8 |
| | | 001000 | signimmsh | 8 |
| | | 001001 | alusrcb | 1 |
| | | 001010 | srcb | 8 |
| | | 001011 | alucontrol | 1 |
| | | 001100 | aluresult | 8 |
| | | 001101 | zero | 1 |
| | | 001110 | aluout | 8 |
| | | else | 0 | 0 |
| 1011 | addr s1 | 000000 | instr[25:0] | 8 |

| | | | | |
|------|---------|---------------|---------------|---|
| | | 000001 | addrs1 | 8 |
| | | 000010 | pc[31:28] | 1 |
| | | 000011 | pcjump | 1 |
| | | else | 0 | 0 |
| | | | | |
| 1100 | mem | 000000 | memwrite | 1 |
| | | 000001 | memadr | 8 |
| | | 000010 | writedata | 8 |
| | | 000011 | readdata | 8 |
| | | else | 0 | 0 |
| 1101 | memfile | 000000~111111 | RAM[swt[5:0]] | 8 |
| else | | | 0 | 0 |

Figure 6 开关取值对应关系

2.3.3 输入输出描述

通过上述输入输出，可以直观地、简易地实现以上功能，并能按照模块分类，直观查看处理器中任意模块的所有值。

3 模块实现

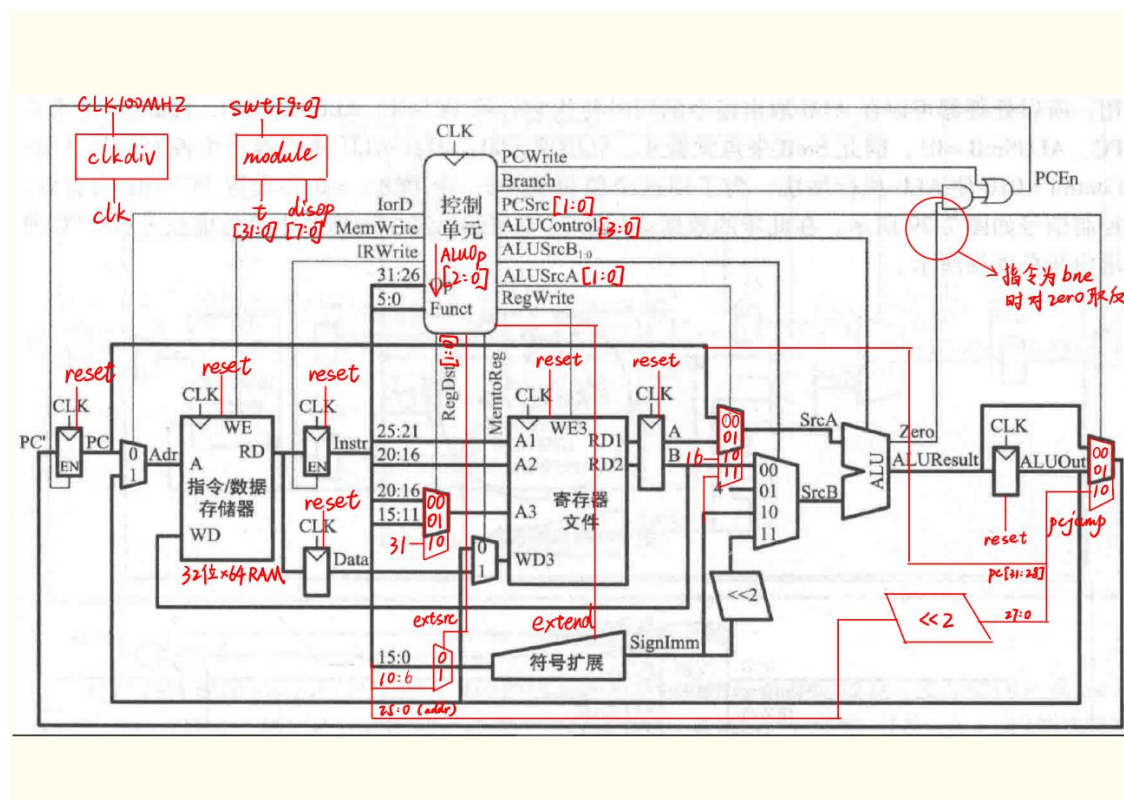


Figure 7 处理器硬件设计（红色部分：修改了的硬件、增加/拓宽的变量）
（左上角：分频模块、7 段数码取值模块设计）

(代码请看工程文件，在此不展示)

3.1 clkdir

时钟分频模块，实现原理与上文中的 disdiv 模块一样，但是频率不一样：用于开发板查看指令运行时，为了能看的清楚，一般频率在 1Hz~1.5Hz，使用 q[26]；在仿真时，一般运行一次有 10ms，为了能在运行 10~20ms 内就能查看所有的指令运行情况，采用 q[0]，也就是 100MHz。

3.2 MIPS

MIPS 是处理器中最重要的模块，由 controller、datapath 两个模块组成。其中，datapath 含有处理器中的大部分硬件模块，并连接成数据通路；而 controller 含有 main_decoder、alu_decoder，以及 main_decoder 含有的 FSM，共同根据 instr 的内部顺序，来生成对应的控制信号，并调控 datapath 中的各个模块以及 mem 的运行。

3.2.1 controller

controller 解码 instr，而 FSM 控制每条指令内部的运行顺序并生成对应的控制信号。FSM 按照下图逻辑，通过 state register 更新 state，并通过 next state logic 来获得 next state，并输出当前 state 对应的控制信号，用于调控 datapath 和 mem 模块的运行。

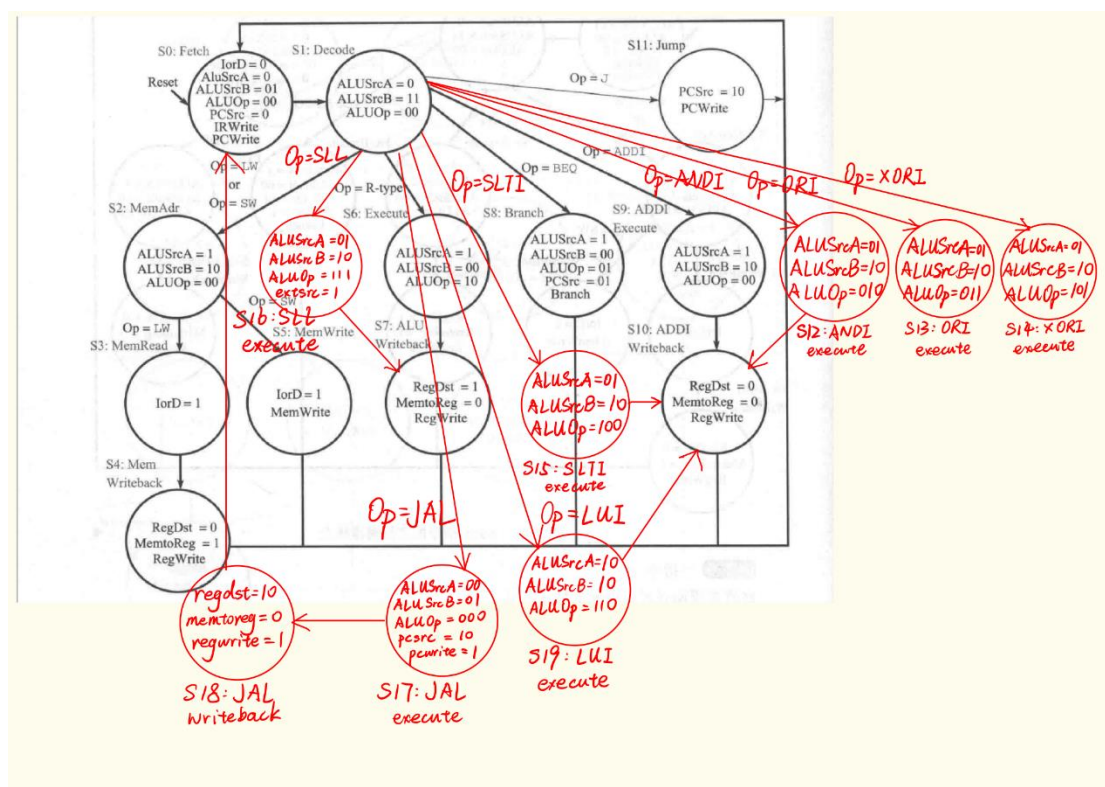


Figure 8 FSM 控制逻辑（红色部分：增加了的状态）

在书中设计的的基础上，做了以下修改：

1. 由于添加了 15 条指令，FSM 额外增加了 8 个 state，此外还有部分新指令的 state 可以与原来的 state 复用，就不再冗余地额外添加。
2. 添加的 jal 指令中有 $GPR[31] \leftarrow PC+8$ 的操作，reg 需要取常数 31，于是拓宽 regdst 到 2 位长。在原来的 instr[20:16]、instr[15:11] 两个选择上，增加了 31 的选择。

3. 添加的 `sll`、`srl`、`sra` 指令中需要用 `instr[10:6]` 作为移位位数，且需要进行位拓展，故**添加 `extsrc` 信号**，用来选择向符号扩展模块输入 `instr[15:0]` 或者 `instr[10:6]`。
4. 由于 `andi`、`ori`、`xori` 需要对立即数进行零拓展，而其他 `R type`、`ls`、`sw` 等指令采用符号拓展，因此**添加 `extend` 信号**，用以判断拓展方式。
5. 由于添加了 `andi`、`ori`、`xori`、`slti`、`lui` 等运算，因此算上 `default`，`alu_decoder` 共需要 7 种 `aluop`，故把 **`aluop` 拓展为 3 位**。
6. 由于添加了 `or`、`slt`、`nor`、`xor`、`sll`、`srl`、`sra`、`lui` 等运算，因此控制 ALU 选择运算方式的 **`alucontrol` 拓宽为 4 位**。
7. 由于有 `beq` 和 `bne` 两个指令，一个在 `zero` 为 1 时有效，另一个在 `zero` 为 0 时有效，因此**计算 `pcen` 时要根据 `op` 来判断取哪种**。
8. 由于加入了 `j` 指令，在获得 `pcnext` 的时候要增加 `pcjump` 这一个选项，于是**拓宽 `pcsrc` 到 2 位长**，并加入 `pcjump` 的选择。
9. 由于 `lui` 指令是左移 16 位，而被左移数 `instr[15:0]` 作为 `srcb` 的选择，则需要在 `srca` 的选择中添加常数 16。且由于 `sll`、`sra`、`srl` 指令需要取 `instr[20:16]` 寄存器的值，因此从中取出的值作为 `srcb`，但同时还需要移位数，就只能作为 `srca`，因此要把移位结果 `signimm` 多连一根线到 `srca` 的选择中。因此 `srca` 要多两个选择，因此 **`alusrca` 要拓宽到 2 位**。

3.2.2 datapath

`datapath` 中各个部分受到 `controller` 发来的控制信号控制着，并随着时钟上升沿，依次执行指令的一个个部分，并一条条指令地执行下去。

1. `enable - resetable flop` : `PC`、`instr` 寄存器。在上升沿时，若 `reset` 为 1，则加载 0，若为 0，则看 `enable` 信号，若为 1 则更新寄存器的值，否则保持不变。
2. `resetable flop` : `MEM` 输出数据、寄存器输出数据、`ALUresult` 寄存器。相当于 `enable` 信号总是为 1。
3. 符号扩展
添加了 `extend` 信号，来判断对立即数采用零拓展（如 `andi`、`ori`、`xori`）或者符号拓展（如 `lw`、`sw`）。
4. 移位器
 把拓展为 32 位的 `instr[15:0]` 左移 2 位，即 `x4`。`beq`、`bne` 指令都是指定向前/后跳的指令数目，因此需要把数目 `x4` 获得 `signimmsh`，并和 `(pc+4)` 相加，形成最终要跳到的 `pc` 位置 `pcbranch` 作为 `pcnext` 的选项之一。
5. `regfile`
 由 `reg` 数组实现 32 个 32bit 的 `reg`，并能通过 `regwrite` 控制是否写入数据（如 `lw` 则要写入），通过 `regdst` 选择要写入的寄存器（如 `lui` 则要选择常熟 31），通过 `memtoreg` 来选择要写入的数据（如一般的运算指令则要选择 `aluout` 作为写入的数据）。从寄存器中读出来的两个数据存储在寄存器中，等待下一个时钟上升沿时取用。此外，**在 `clear` 为 1 时，会同步读入 `emptyreg.dat` 文件，实现 `regfile` 的清零**。
6. `wrmux(MUX4)`
 选择 `writereg`，即要写入的 `reg`。由于 `jal` 指令中有 `GPR[31]<-PC+8` 的操作，所以**拓宽了 `regdst`，添加了 `5'b11111` 选择，并把原来的 `MUX2` 改为 `MUX4`**。

7. srcbmux(MUX4)

通过 alusrcb 控制 ALU 的 srcb 输入的取值, 由于 jal 指令把 alusrcb 拓宽为 2 位, 同时把 MUX2 改为 MUX4。

8. ALU

通过 alusrcb 来控制取用的 srcb 值、通过 alusrcb 来控制取用的 srcb (如 add, 则要取寄存器文件读出来两个数值分别作为 srcb、srcb)。通过 alucontrol 来控制 ALU 的运算方式, 并输出计算结果 (aluresult) 和 ZF (zero)。

9. 为了获得 pcjump, 还需要多增加一个左移两位的移位模块, 对 j 指令 instr[25:0]处的地址 x4, 并拼接上 pc 的前 4 位来生成 pcjump 值。

10. 通过 pcsrc 来选择 pcnext 取用的值 (如为 j 指令, 则取 pcjump 值)。

3.3mem

mem 用于储存、读取指令、数据, 由 reg 型数组实现。传入 adr 作为地址, 读出指令或数据, 并根据 memwrite 信号决定是否要写入数据。此外, 当 clear 为 1 时, 将会同步读入当前的指令文件, 实现 mem 的还原。

3.4top

top 为顶层模块, 除了用于在开发板上输出数据的内容外, 就是组织 MIPS、mem 的结构。MIPS 进行正常的处理器运行, 并从 mem 中读取 instr 指令来执行, 从 mem 中读取数据 (如 lw 等) 或者向 mem 写入数据 (如 sw 等)。

4 仿真实现

仿真用于检验处理器是否能按照所执行的代码要求运行、能否实现相关功能, 检验时主要通过观察 pc、regfile、mem 等值来判断是否正确。注意在仿真前, 需要将 clkdiv 中的分频取 outclk=q[0], 使其能在短时间内运行完全部指令, 便于观察; 并将 mem 模块中待运行的代码地址改好。另外, testbench.v 为整个处理器的仿真文件。

4.1仿真1: memfile6 (含有所有指令)

memfile6 含有实现的所有指令, 可以根据 pc 来一条条对应检验指令是否正确。在这里简单指出 sra、jal、sw 指令的正确性。



Figure 9 sra: \$4 = e0000000 >> 29 = ffffffff

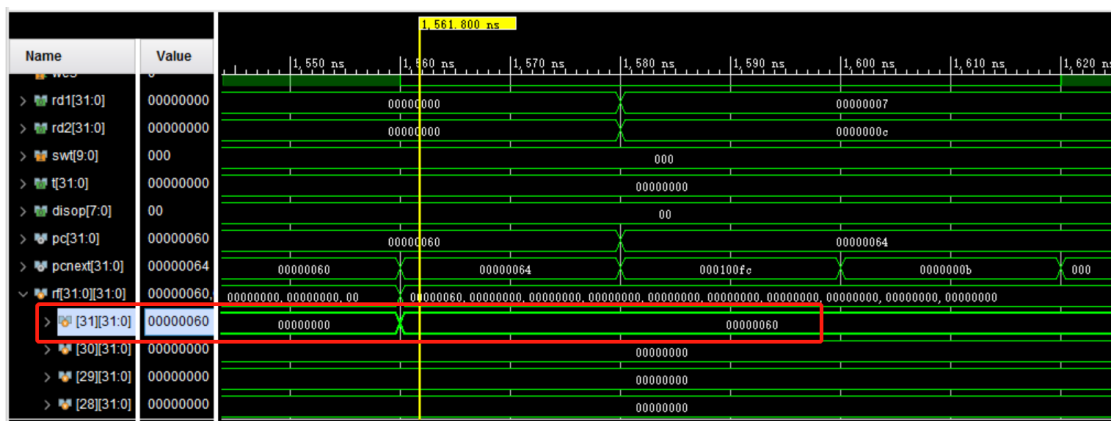


Figure 10 jal: jal 0x60

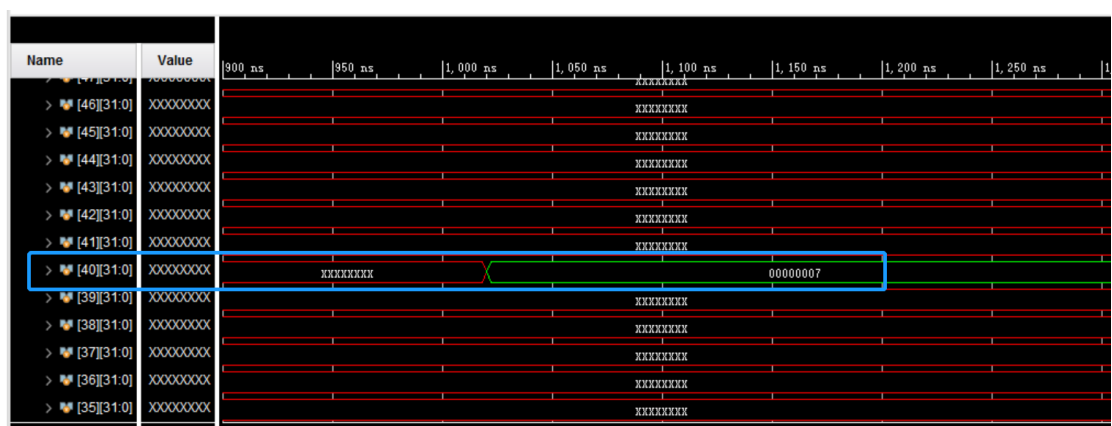


Figure 6 sw: [148 + \$3] = \$7 = 7

4.2 仿真 2 : sortfile0 (8 个数的插入排序)

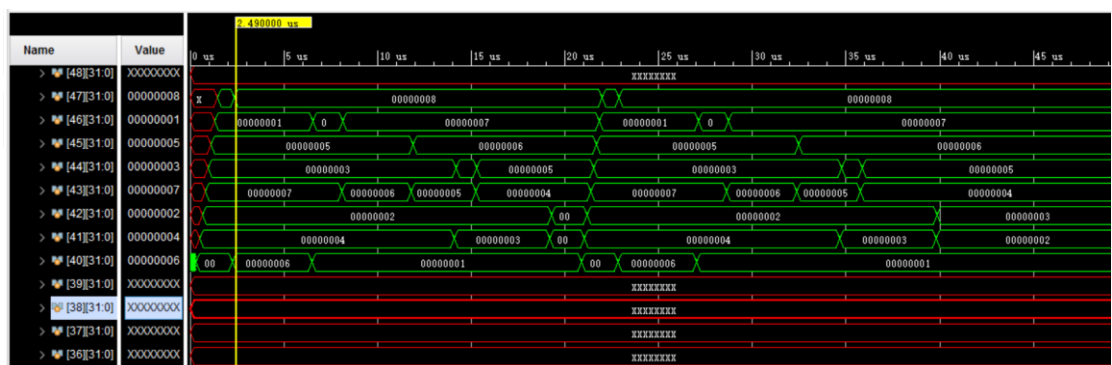


Figure 7 sortfile0 验证

可以看到插入排序的变化过程：

84273516->64273518->14273568->14263578->14253678->13254678->12345678

4.3 仿真 3 : sumfile0 (1~100 求和)

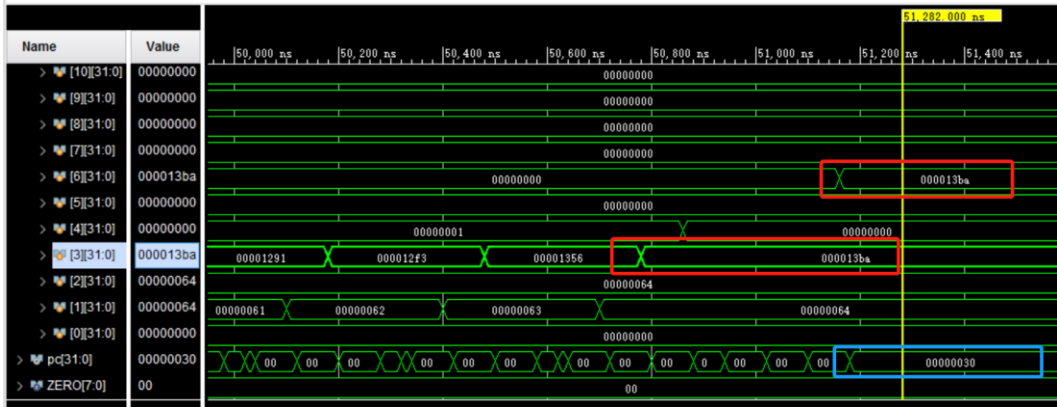


Figure 8 1~100 求和

5 性能分析

(以下性能在运行 sortfile0 程序、clkdiv 分频取 q[0]的情况下测定。)

5.1时钟占用

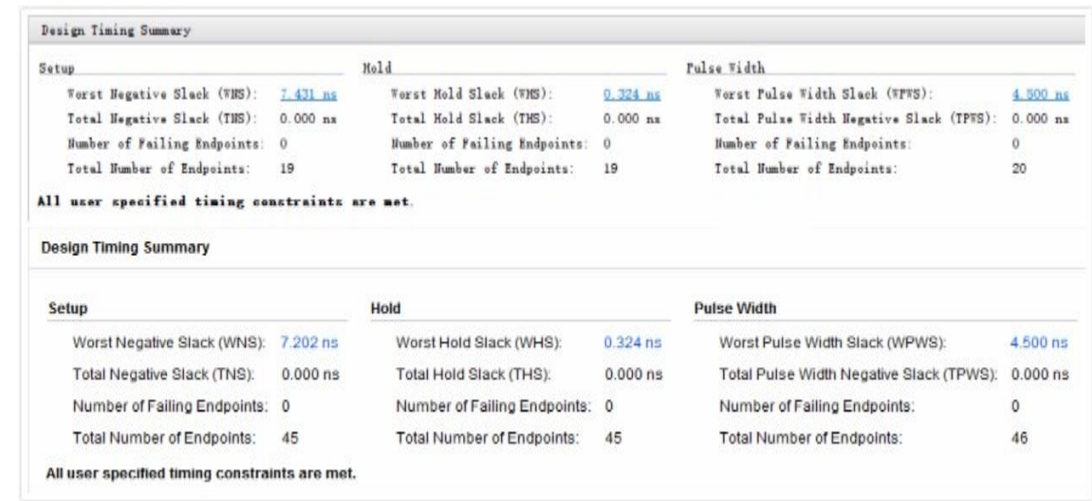


Figure 9 时钟占用（上为单周期，下为多周期）

5.2资源占用

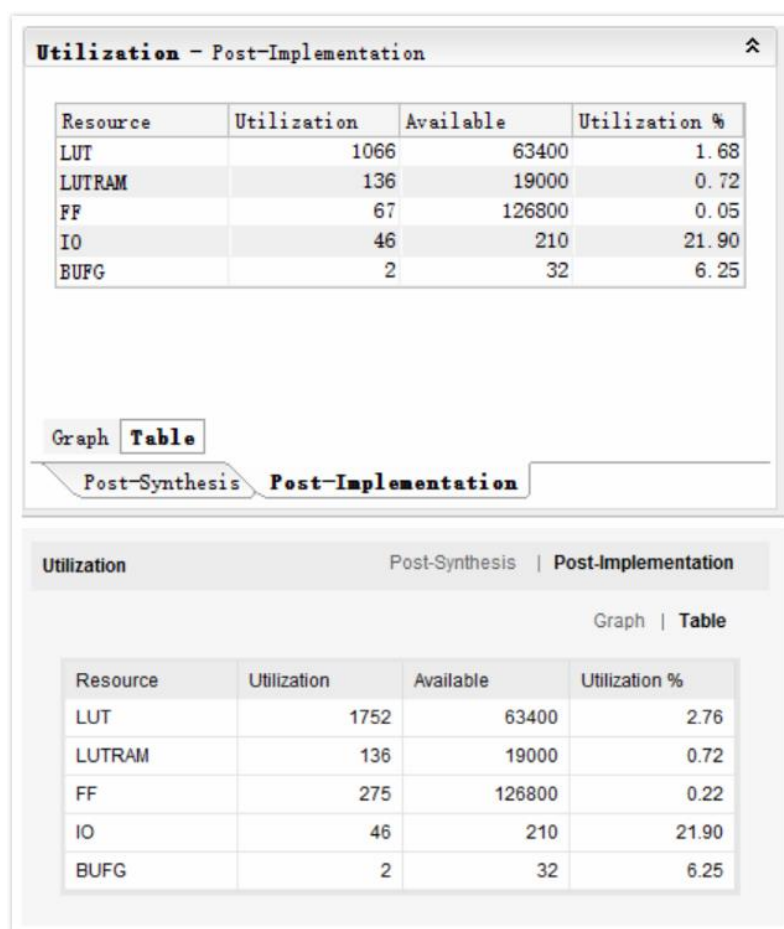


Figure 10 资源占用（上为单周期，下为多周期）

6 实验感想

- 5.1 对多周期 MIPS 处理器的运行机制更加了解，是单周期处理器的升级版，也为之后流水线 MIPS 处理器的实现打下基础；
- 5.2 更加熟悉 FSM 的控制和实现机制，学会设计控制指令的 FSM 状态；
- 5.3 对 MIPS 指令集有了更深入的了解，并学会书写 MIPS 指令程序；
- 5.4 对 verilog 语言更加深入；
- 5.5 能熟练运用开关来实现功能，能使用 LED 灯以及 8 个 7 段显示数码来直观地显示所有数值，能极大地方便 debug 及正确性验证。