

Single-Cycle MIPS Processor 实验报告

16307130194 陈中钰

16 级 计算机科学技术学院

Contents

| | | |
|---|------|----|
| 1 | 总体状况 | 2 |
| 2 | 显示实现 | 4 |
| 3 | 模块实现 | 7 |
| 4 | 仿真实现 | 10 |
| 5 | 性能分析 | 13 |
| 6 | 实验感想 | 13 |

1 总体状况

1.1 单周期 MIPS 处理器

在一个周期内执行一条完整的指令。结构易于解释且控制单元简单，不需要其他非体系结构状态。时钟周期是由最慢的指令决定的。

1.2 指令集

1. 书中结构已包含的指令：add, sub, and, or, slt, addi, sw, lw, beq
2. 要求以内添加指令：bne, j, nop, andi, ori, slti
3. 要求以外添加指令：**xor, xori, nor, sll, srl, sra, jal, lui**
(以上指令的实现完全按照 MIPS 指令集文档中的格式，故不再附上指令格式要求。)

1.3 规格

regfile: 32bit*32
data RAM: 32bit*64
instr RAM: 32bit*64

1.4 实现功能（均已向陈老师展示）（会在仿真中对部分功能进行验证）

1. 可以屏蔽时钟，实现**暂停**功能（cloak）
2. 可在暂停的情况下，实现**单条指令运行**功能（next）
3. 可以同步使 **PC 归零**（reset）
4. 可以同步使 **dmem、regfile 归零**（clear）
5. 由于 reset、clear 功能，**可以在程序运行结束后，直接重新开始运行程序**
6. 可以通过 16 个 LED 灯、8 个 7 段数码，**直观地查看**电路中**所有的值**

1.5 总体结构

1. 代码结构

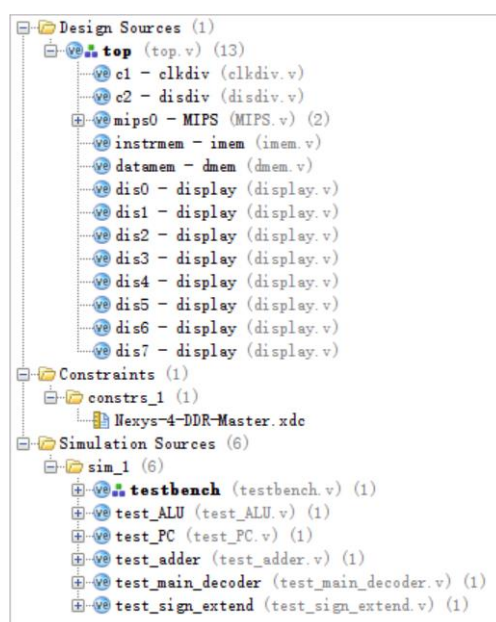


Figure 1 总体代码结构

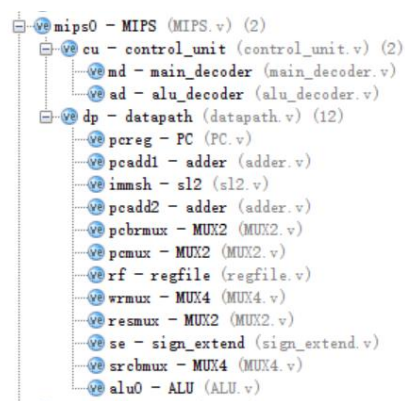


Figure 2 MIPS 模块结构

其中，testbench 为处理器的仿真文件，另外还有部分部件有对应的仿真文件。

2. 硬件结构

由于添加了 **xor, xori, nor, sll, srl, sra, jal, lui** 共 8 条要求以外指令，在要求的基础上，增加/拓宽了一些控制信号，在后面会详细介绍。

1.6 测试代码

位于

\\MIPS_single_cycle_32bit\MIPS_single_cycle_32bit.srcs\test_files\ 文件夹中，含有 **memfile0~6**（其中 memfile6 含有所有指令）、**sumfile0**（1~100 的求和）、**sortfile0**（插入排序）共 9 份测试代码。每份测试代码有 .dat、.txt 为后缀的两份同名文件。其中，.dat 为十六进制代码，用于输入单周期处理器中运行；而 .txt 文件为完整的代码说明，含有汇编代码、代码描述、地址、十六进制码等内容，方便检验代码、处理器的正确性。

| | # | Assembly | Description | Address | Machine | Binary |
|----|------|--------------------|--------------|---------|----------|--------------------|
| 1 | main | addi \$t0, \$0, 80 | # t0=80=0x50 | 0 | 20060050 | 001000 00000 00110 |
| 2 | | addi \$t1, \$0, 8 | # t1=8 | 4 | 20010008 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | addi \$8, \$0, 8 | # \$8=8 | 8 | 20080008 | |
| 6 | | sw \$8, 0(\$t0) | # [80] = 8 | c | acc80000 | 101011 00110 01000 |
| 7 | | addi \$8, \$0, 4 | # \$8=4 | 10 | 20080004 | |
| 8 | | sw \$8, 4(\$t0) | # [80] = 4 | 14 | acc80004 | |
| 9 | | addi \$8, \$0, 2 | # \$8=2 | 18 | 20080002 | |
| 10 | | sw \$8, 8(\$t0) | # [80] = 2 | 1c | acc80008 | |
| 11 | | addi \$8, \$0, 7 | # \$8=7 | 20 | 20080007 | |
| 12 | | sw \$8, 12(\$t0) | # [80] = 7 | 24 | acc8000c | |

Figure 3 sortfile0.txt 部分示例

```

1 20060050
2 20010008
3 20080008
4 acc80000
5 20080004
6 acc80004
7 20080002
8 acc80008
9 20080007
10 acc8000c
11 acc8000c

```

Figure 4 sortfile.dat 部分示例

1.7 文件读入地址修改（以下文件均可在 test_file 文件夹中可以找到）

在 imem 模块，需把如下地址修改为执行代码文件的实际地址。

```

33 //initialize instr memory
34 initial
35 $readmemh("C:/Users/ECHOES/Desktop/single_cycle_pj/MIPS_single_cycle_32bit/MIPS_single_cycle_32bit.srcs/test_files/sortfile0

```

在 dmem 模块，需要把如下地址修改为 emptyRAM.dat 的实际地址。

```

43 //clear dataRAM
44 always@(posedge clk)
45 if(clear)
46     $readmemh("C:/Users/ECHOES/Desktop/single_cycle_pj/MIPS_single_cycle_32bit/MIPS_single_cycle_32bit.sr

```

在 regfile 模块，需要把如下地址修改为 emptyreg.dat 的实际地址。

```

61 always@(posedge clk)
62 if(clear)
63     $readmemh("C:/Users/ECHOES/Desktop/single_cycle_pj/MIPS_single_cycle_32bit/MIPS_single_cycle_32bit.sr

```

2 显示实现

（代码实现请看工程文件，在此不展示）

2.1disdiv

这是用于七段数码管扫描显示用的分频模块。在每次数次 input clk 的上升沿时，对 reg 向量 q 进行+1 的操作，另外把 q[x]赋值给 output clk。其中，如果 x 越大则 output clk 的频率越小，而 x 越小则频率越大、越接近 input clk 的频率。

由于开发板在任意时刻，只能显示一个 7 段数码，故需要利用人的视觉残留，在适当的频率下使每个 7 段数码轮流显示其对应值，可以产生 8 个 7 段数码同时显示的效果。在这里取 x=17，能稳定显示数字。如果 x 偏大则频率过小，会看到 8 个 7 段数码轮流显示，如果 x 偏小则频率过高，会导致明暗不一、闪烁、部分不显示、显示错误数字等错觉。

2.2display

传入一个 4bit 的数 T。如控制 s 为 1，则将 T 转化为十六进制（0~F）的 7 段数码显示，并记录在 7bit 的 C 中；如 s 为 0，则转化为 - 符号进行显示。

 


Figure 5 7 段数码显示示例

2.3top 及约束文件

top 为顶层模块，在这里介绍其中用于显示的部分。

2.3.1 输入及调控

1. next-SW[15]：在暂停的情况下，上升沿时，运行到下一条指令
2. cloak-SW[14]：为 1 时，屏蔽时钟，暂停
3. reset-SW[13]：为 1 时，同步 PC 归零
4. clear-SW[12]：为 1 时，同步 dmem、regfile 归零（如果 clear 与 reset 同时使用，可以把程序运行状态调整为一开始时的状态，并可以重新运行程序）
5. clk-CLK100MHZ：输入时钟，用分频模块产生其他所需频率的时钟
6. 输出模块选择-SW[9:6] + 输出值选择-SW[5:0]：控制 8 个 7 段数码管，按照对

应数据所需位数输出对应的十六进制值，多余的位输出 - 符号。其他没有对应的，则输出 8 个 - 符号。

 


Figure 6 7 段数码管显示示例

2.3.2 输出及显示机制

1. **discu[15:0]-LED[15:0]**: 由于 control unit 的输出的调控信号很重要，且大部分位长为 1，所以用 LED 灯显示。在 control unit 模块中添加 output [15:0] discu，并把全部 signals 赋值到 discu 上，最终在 LED 中显示。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|----|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| regwr | regd | alusr | alusr | bran | memwr | mem2r | ju | exte | alucont | | | | | | |
| ite | st | ca | cb | ch | ite | eg | mp | nd | | | | | | | |

Figure 7 LED 显示对应关系

2. **C[6:0]**: 在某一时刻需要输出的 7 段数码数字
3. **AN[7:0]**: 指定 8 个中需要点亮的 7 段数字
4. **8 个 7 段数码管取值机制**: 把选择显示模块的 SW[9:6]、选择显示值的 SW[5:0] 传入到 MIPS 中的 datapath 模块、dmem 模块、imem 模块，同时向上述模块各传入一对 tx[31:0]、disopx[7:0] 值，通过 SW 来选择要显示的值，并加载到 tx 值中，而 disop 则记录要显示的位数 (0~8 位)。最后在 top 模块中，按照 SW 值，选取最终要显示的 tx、disopx 值，并传给 top 模块中的 T、disop。另外，SW 产生的多余的选项，则对 T、disop 传入 0 值，也就是显示 0 位数。

| SW[9:6] | 模块 | SW[5:0] | 值 | 位数 (0~8 位) |
|---------|------|---------|--------|------------|
| 0000 | PC 类 | 000000 | pc | 8 |
| | | 000001 | pcnext | 8 |

| | | | | |
|------|---------|-------------------|--------------------------------------|---|
| | | 000010 | pcplus4 | 8 |
| | | 000011 | signimm | 8 |
| | | 000100 | signimmsh | 8 |
| | | 000101 | pcbranch | 8 |
| | | 000110 | pcnextbr | 8 |
| | | 000111 | pcsrc | 1 |
| | | else | 0 | 0 |
| 0001 | reg 类 | 000000 | writereg | 2 |
| | | 000001 | result | 8 |
| | | 000010 | srca | 8 |
| | | 000011 | writedata | 8 |
| | | else | 0 | 0 |
| 0010 | regfile | 000000~ 011111 | reg[SW[4:0]] | 8 |
| | | else | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0011 | alu 类 | 000000 | srca | 8 |
| | | 000001 | srcb | 8 |
| | | 000010 | aluout | 8 |
| | | 000011 | zero | 1 |
| | | else | 0 | 0 |
| 0100 | imem | 000000~ 111111 | RAM[SW[5:0]] (RAM in imem module) | 8 |
| 0101 | imem 类 | 000000 | addr | 2 |
| | | 000001 | instr | 8 |
| | | else | 0 | 0 |
| 1000 | dmem | 000000~ 111111 | RAM[SW[5:0]] (RAM in dmem module) | 8 |
| 1001 | dmem 类 | 000000 | addr | 8 |
| | | 000001 | writedata | 8 |
| | | 000010 | readdata | 8 |
| | | else | 0 | 0 |
| else | | | 0 | 0 |

Figure 7 开关取值对应关系

5. **8 个 7 段数码管显示机制**：把 32bit 的 T 分开成 8 个十六进制数，分别用 display 模块进行转换，并记录到 C0~C7 中，多余的位会被转化为 - 符号。接着采用合适的频率，扫描显示 8 个数码管，最终会显示出 8 位数。

2.3.3 输入输出描述

通过上述输入输出，可以**直观地、简易地实现以上功能，并能查看处理器中的所有值。**

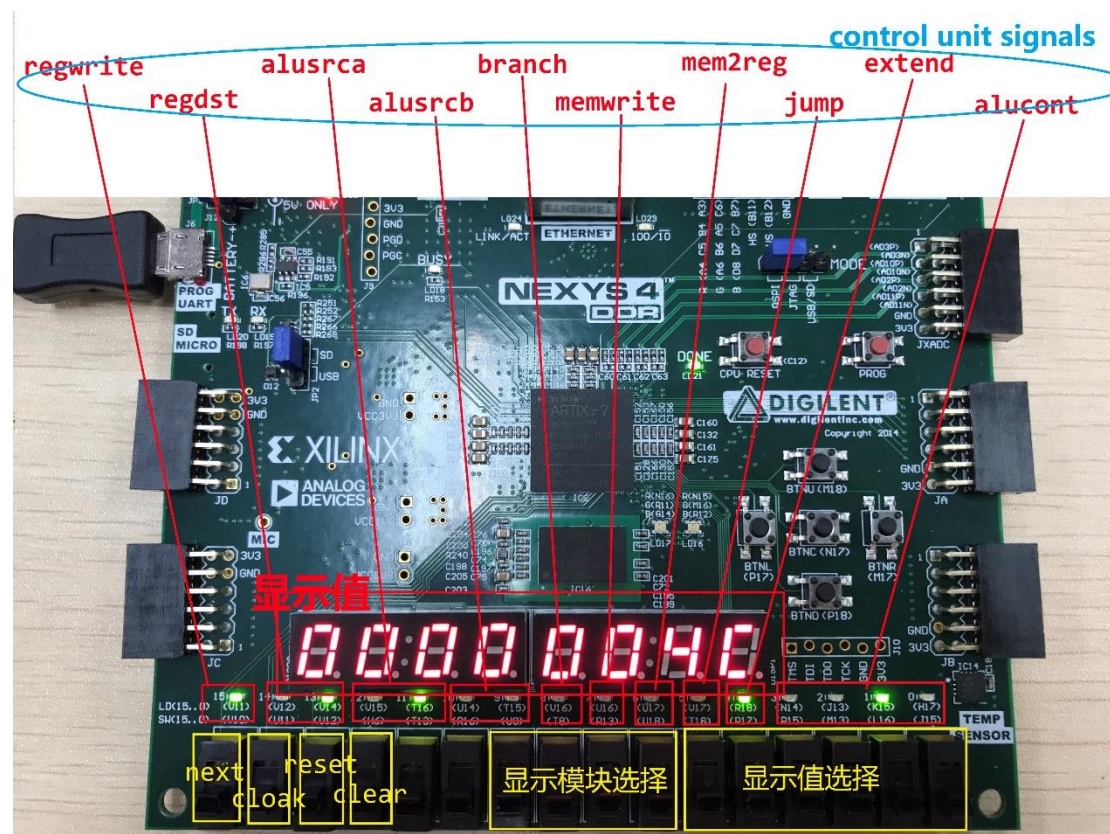


Figure 8 输入输出描述

3 模块实现

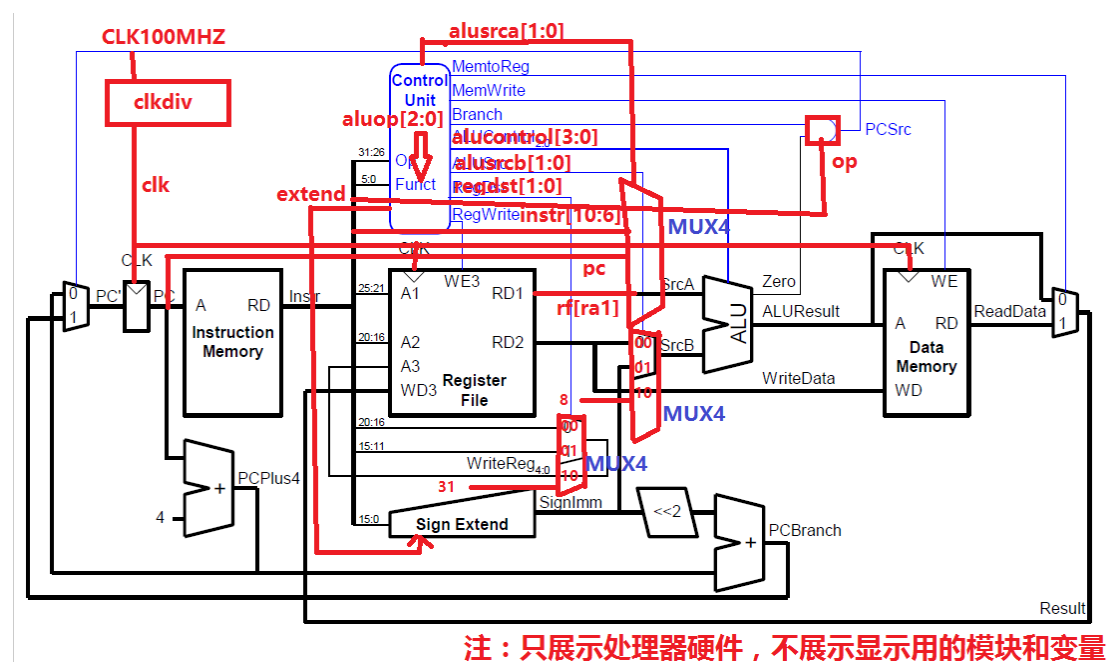


Figure 8 处理器硬件设计（红色部分为修改部分）

（代码请看工程文件，在此不展示）

3.1 clkdiv

时钟分频模块，实现原理与上文中的 `disdiv` 模块一样，但是频率不一样：**用于开发板查看指令运行时，为了能看的清楚，一般频率在 1Hz~1.5Hz，使用 `q[26]`；在仿真时，一般运行一次有 10ms，为了能在运行 10~20ms 内就能查看所有的指令运行情况，采用 `q[0]`，也就是 100MHz。**

3.2 MIPS

MIPS 是处理器中最重要的模块，**由 `control_unit`、`datapath` 两个模块组成**。其中，`datapath` 含有处理器中的大部分硬件模块，并连接成数据通路；而 `control_unit` 含有 `main_decoder`、`alu_decoder`，共同根据 `instr` 生成信号，并调控 `datapath` 中的各个模块以及 `dmem` 的运行。

3.2.1 control_unit

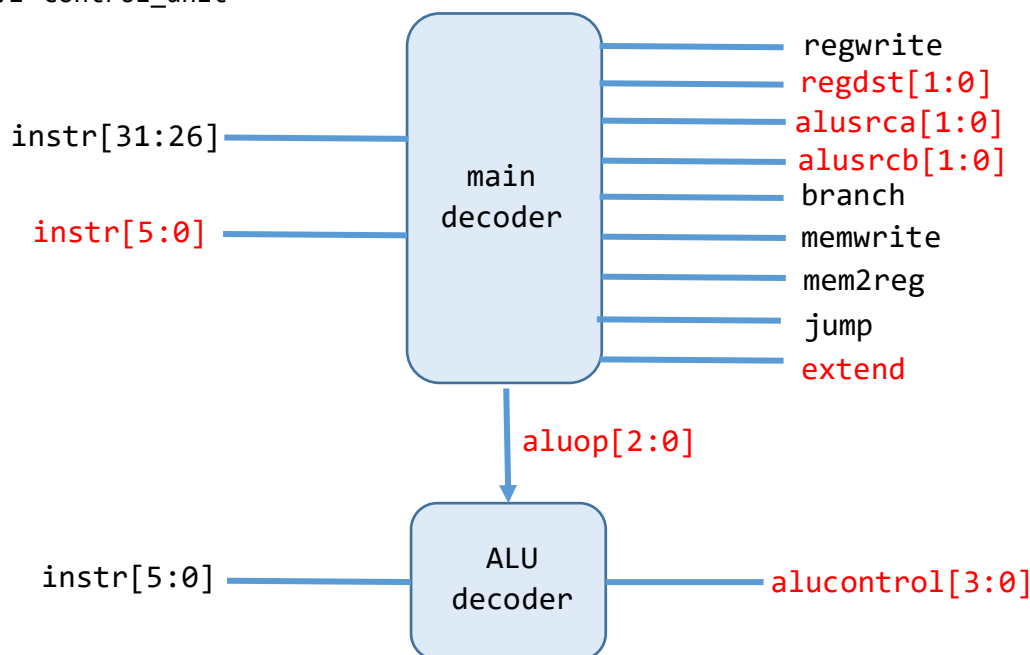


Figure 9 control_unit 硬件结构（红色为修改/增加的接口）

在《数字设计和计算机体系结构》书中的基础上，做了以下**修改**：

1. 添加的 `jal` 指令中有 `GPR[31] <- PC+8` 的操作，于是**拓宽 `regdst` 到 2 位长**。在原来的 `instr[20:16]`、`instr[15:11]` 两个选择上，增加了 `5'b11111`、`5'b00000`（暂时没用）两个选择。
2. 添加的 `sll`、`srl`、`sra` 指令中需要用 `instr[10:6]` 作为移位位数，故添加 `alusrca` 信号，在原来只能取 `rf[ra1]` 的基础上，添加取 `instr[10:6]` 的选择；另外，添加的 `jal` 命令中有 `GPR <- PC+8` 的操作，再添取 `PC` 的选择。因此需要添加 **2 位长的 `alusrca`**，来控制 `ALU` 的 `srca` 输入的取值。此外，`sll`、`srl`、`sra` 指令虽然是 `R type`，但是在 `instr` 中两个 `reg` 的位置却与其他 `R type` 指令不一样，于是传入 **`instr[5:0]` (funct)**，用以判断 `reg` 应该从指令哪一部分取。
3. 把原来的 `alusrc` 改为 **`alusrcb`**，来控制 `ALU` 的 `srcb` 输入的取值。由于 `jal` 命令要取 8 值，故**拓宽为 2 位**，添加 `4'b1000` 的选择。
4. 由于 `andi`、`ori`、`xori` 需要对立即数进行零拓展，而其他 `R type`、`ls`、`sw` 等指令采用符号拓展，因此添加 **`extend`** 信号，用以判断拓展方式。
5. 由于添加了 `andi`、`ori`、`xori`、`slti`、`lui` 等运算，因此算上 `default`,

alu_decoder 共需要 7 种 aluop, 故把 **aluop** 从 2 位拓展为 3 位。

6. 由于添加了 or、slt、nor、xor、sll、srl、sra、lui 等运算, 因此控制 ALU 选择运算方式的 **alucontrol** 要从 3 位拓宽为 4 位。
7. 由于有 beq 和 bne 两个指令, 一个在 zero 为 1 时有效, 另一个在 zero 为 0 时有效, 因此**计算 pcsrc 时要根据 op 来判断取哪种**。

3.2.2 datapath

3.2.2.1 PC(寄存器)

在上升沿时根据 reset 信号, 选择把 pcnext 或 0 加载到 pc 上。

3.2.2.2 pcadd1(加法器)

计算 pc+4, 获得 pcplus4, 一般的指令都会取 pcplus4 作为 pcnext。

3.2.2.3 immsh(移位器) + pcadd2(加法器)

把拓展为 32 位的 instr[15:0]左移 2 位, 即 x4。beq、bne 指令都是指定向前/后跳的指令数目, 因此需要把数目 x4 获得 signimmsh, 并和(pc+4)相加, 形成最终要跳到的 pc 位置 pcbranch 作为 pcnext 的选项之一。

3.2.2.4 pcbrmux(MUX2) + pcmux(MUX2)

根据{pcsrc, jump}选择最终的 pcnext。若为 j、jal 等指令, 则为 2'b1x, 选择{pcplus4[31:28], instr[25:0], 2'b00}作为 pcnext; 若为 beq、bne 等指令, 则为 2'b10, 取 pcbranch; 而一般指令则为 2'b00, 取 pcplus4 作为 pcnext。

3.2.2.5 regfile

由 reg 数组实现 32 个 32bit 的 reg, 并能通过 regwrite 控制是否写入数据 (如 lw 则要写入), **通过 alusrcb 控制是否进行 rd1 数据读取 (控制方式上文已叙述)**, 同时还能读取 rd2 数据。此外, **在 clear 为 1 时, 会同步读入 emptyreg.dat 文件, 实现 regfile 的清零**。

3.2.2.6 wrmux(MUX4)

选择 writereg, 即要写入的 reg。由于 jal 指令中有 GPR[31]<-PC+8 的操作, 所以**拓宽了 regdst, 添加了 5'b11111 选择, 并把原来的 MUX2 改为 MUX4**。

3.2.2.7 resmux(MUX2)

通过 mem2reg 选择可能写入 regfile 的数据, 若为 0 则是 alu 计算结果 aluout (如 addi), 为 1 则为 dmem 读出数据 readdata (如 lw)。

3.2.2.8 se(sign_extend)

添加了 extend 信号, 来判断对立即数采用零拓展 (如 andi、ori、xori) 或者符号拓展 (如 lw、sw)。

3.2.2.9 srcbmux(MUX4)

通过 alusrcb 控制 ALU 的 srcb 输入的取值, 由于 jal 指令把 alusrcb 拓宽为 2 位, 同时把 MUX2 改为 MUX4。

3.2.2.10 ALU

通过 alucontrol 来控制 ALU 的运算方式, 并输出计算结果 (aluout) 和 ZF (zero)。

3.3 imem

imem 用于加载、储存指令, 由 reg 数组实现。在程序初始化时, 通过 \$readmemh 从 .dat 文件读入全部指令并储存。程序运行中时, 传入 pc[7:2]作为 addr, 在每一个上升沿读取指令。

3.4 dmem

dmem 用于储存、读取数据，由 reg 数组实现。传入 dataadr 作为地址，读出数据，并根据 memwrite 信号决定是否要写入数据。此外，当 clear 为 1 时，将会同步读入 emptyRAM.dat 文件，实现 dmem 的清零。

3.5 top

top 为顶层模块，除了用于在开发板上输出数据的内容外，就是组织 MIPS、dmem、imem 的结构。MIPS 进行正常的处理器运行，并从 imem 中读取 instr 指令来执行，从 dmem 中读取数据（如 lw 等）或者向 dmem 写入数据（如 sw 等）。

4 仿真实现

仿真用于检验处理器是否能按照所执行的代码要求运行、能否实现相关功能，检验时主要通过观察 pc、regfile、dmem 等值来判断是否正确。注意在仿真前，需要将 clkdiv 中的分频取 outclk=q[0]，使其能在短时间内运行完全部指令，便于观察；并将 imem 模块中待运行的代码地址改好。

其中 testbench.v 为整个处理器的仿真文件，另外还有 ALU、PC、adder、main_decoder、sign_extend 模块的仿真文件，在此不一一叙述了。

4.1 仿真 1：memfile6（含有所有指令）

4.1.1 指令验证

memfile6 含有实现的所有指令，可以根据 pc 值来一条条对应检验指令是否正确。在这里简单指出 sra、jal、xori 指令的正确性。



Figure 10 sra: \$4 = \$9 >> 29 = ffffffff

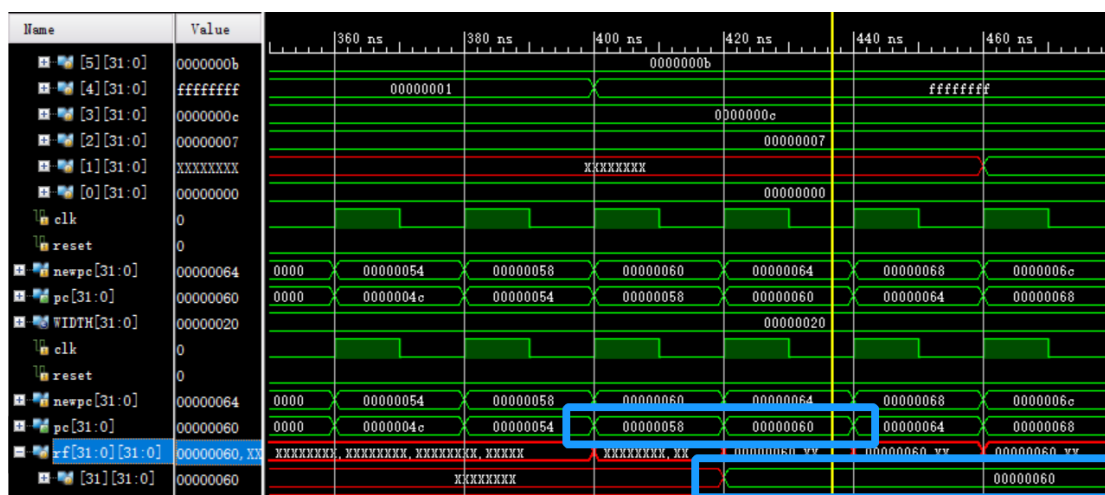


Figure 11 jal: jal 0x60

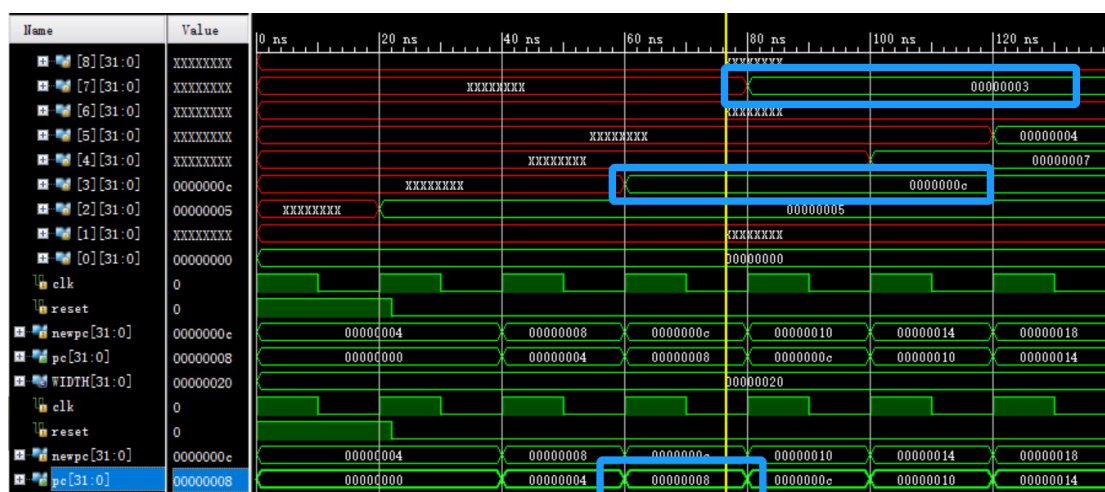


Figure 12 xori: \$7 = \$3 ^ 15 = 3

4.1.2 功能验证

可以验证在 SW 调控下是否能达到对应的效果。由于所有功能都已经向陈老师演示，在这里只简单验证 reset、clear 的正确性。

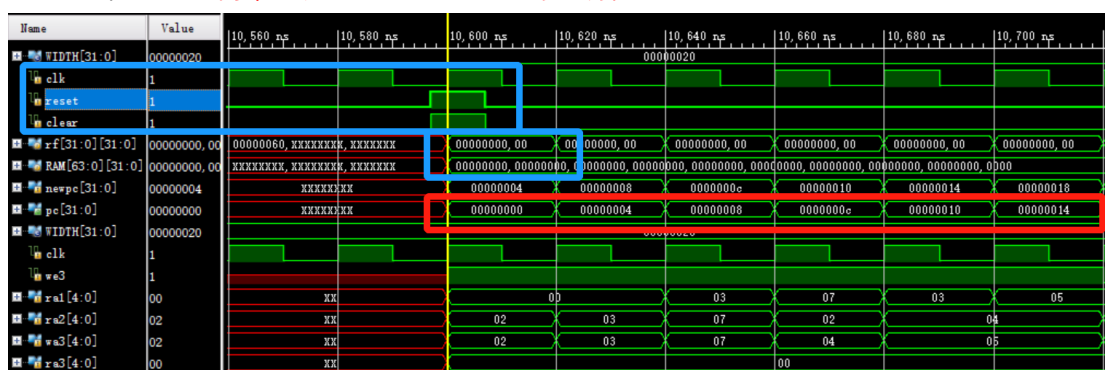


Figure 13 reset 和 reset 功能验证

可以看见,在 reset 为 1,clear 为 1 时,且当时钟上升沿到来时(大蓝框),会同步实现 pc、regfile 和 RAM 的清零(小蓝框),即可以使程序回到最初状态,并且重新开始运行

程序（红框）。有了这个功能，就可以随时重新开始程序的运行，运行了一遍还不够的话，可以在板子上重新再来。

4.2 仿真 2：sortfile0（8 个数的插入排序）



Figure 14 sortfile0 验证

可以看到插入排序的变化过程：

84273516-→64273518-→14273568-→14263578-→14253678-→13254678-→12345678

4.3 仿真 3：sumfile0（1~100 求和）

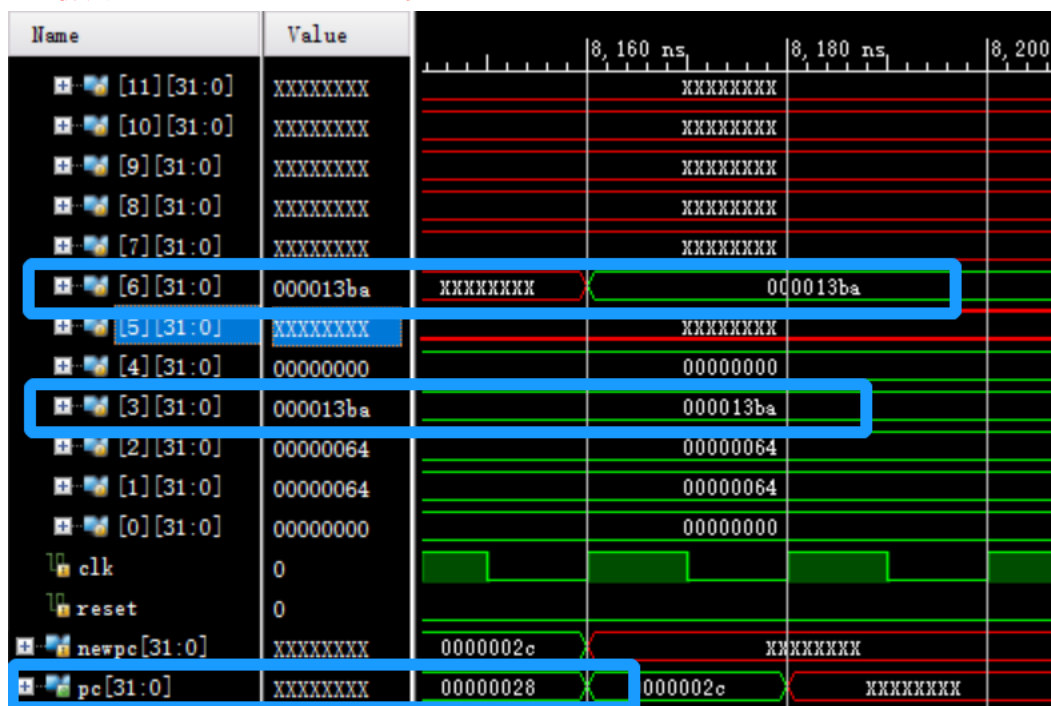


Figure 15 1~100 求和

5 性能分析

（以下性能在运行 sortfile0 程序、clkdiv 分频取 q[0]的情况下测定。）

5.1 时钟占用

| Design Timing Summary | | | |
|--|----------------------------------|---|--|
| Setup | Hold | Pulse Width | |
| Worst Negative Slack (WNS): 7.431 ns | Worst Hold Slack (WHS): 0.324 ns | Worst Pulse Width Slack (WPWS): 4.500 ns | |
| Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns | Total Hold Slack (THS): 0.000 ns | Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns | |
| Number of Failing Endpoints: 0 | Number of Failing Endpoints: 0 | Number of Failing Endpoints: 0 | |
| Total Number of Endpoints: 19 | Total Number of Endpoints: 19 | Total Number of Endpoints: 20 | |
| All user specified timing constraints are met. | | | |

Figure 16 时钟占用

5.2 资源占用

| Utilization - Post-Implementation | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| Resource | Utilization | Available | Utilization % |
| LUT | 1066 | 63400 | 1.68 |
| LUTRAM | 136 | 19000 | 0.72 |
| FF | 67 | 126800 | 0.05 |
| IO | 46 | 210 | 21.90 |
| BUFG | 2 | 32 | 6.25 |

Graph Table

Post-Synthesis Post-Implementation

Figure 17 资源占用

6 实验感想

6.1对单周期 MIPS 处理器的运行机制更加了解，为之后多周期、流水线 MIPS 处理器的实现打下基础。

6.2对 MIPS 指令集有了更深入的了解，并学会书写 MIPS 指令程序。

6.3对 verilog 语言更加深入。

6.4能熟练运用 SW 来实现功能,能使用 LED 以及 8 个 7 段显示数码来直观地显示所有数值,能极大地方便 debug 及正确性验证。